

# Laboration 5

Ellära

Linus Lundqvist

Fysik 1



Teknikprogrammet

NTI Gymnasiet

Umeå

22 maj 2023

# 1 Syfte och frågeställning

Syftet med laborationen var att ta reda på blah blah blah

## 2 Material

- 1 - Batteri
- 1 - Multimeter
- 5 - kablar
- 2 - kopplingssplint
- 2 - Resistor,  $100\Omega$

## 3 Del 1

### 3.1 Metod

Utöver denna uppgift skall man koppla ihop

### 3.2 Resultat

0,03V  
0,0003A

### 3.3 Analys

## 4 Del 2

### 4.1 Metod

Utöver denna uppgift skall man koppla ihop

### 4.2 Resultat

0,015V  
0,0003A

### 4.3 Analys

a

## **5 Del 3**

### **5.1 Metod**

Utöver denna uppgift skall man koppla ihop

### **5.2 Resultat**

0,03V  
0,0003A

### **5.3 Analys**

## **6 Diskussion**